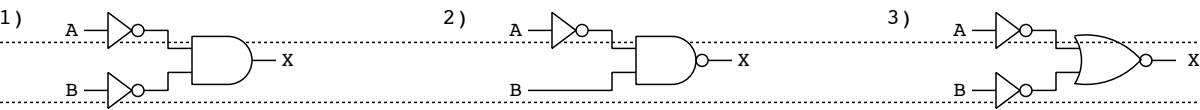


1. 次の論理回路の論理式と真理値表を答えなさい。



A	B	X


A	B	X

A	B	X

X=

X=

X=

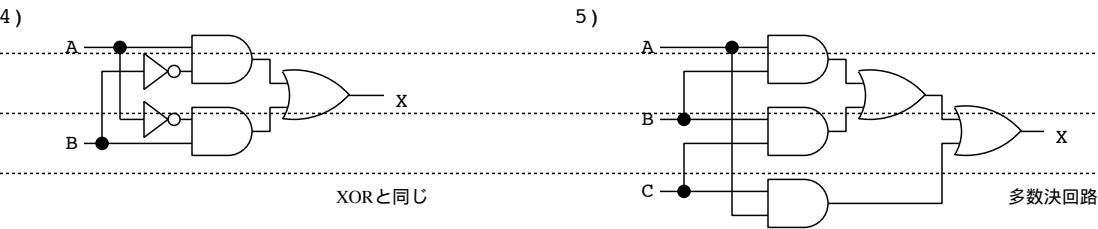

A	B	X

A	B	C	X

X=

X=